

# Taller de Lógica Digital - Parte 2

## Organización del Computador 1

NullPointerException

### 1 Componentes de 3 estados

#### 1.1 Completar la siguiente tabla

A	A <sub>en</sub>	B	B <sub>en</sub>	C	C <sub>en</sub>	Estimado	Obtenido
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	U
1	1	0	0	0	1	1	E
1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	E	E
1	0	1	1	1	0	1	1

#### 1.2 Completar la siguiente tabla

Color	Interpretación
Gris	Res no tiene ningún cable conectado.
Verde claro	A Res le llegarán cables verdes claros o "encendidos" solo con que una de las compuertas esté "abierta" y reciba un valor 1 de entrada.
Verde oscuro	Para que lleguen cables de color verde oscuro o apagado, es necesario que todas las entradas cuyas compuertas estén abiertas reciban de valor de entrada un 0.
Azul	Cuando las entradas $A_{en}$ , $B_{en}$ y $C_{en}$ están en 0, Res recibe cables de color azul, puesto que al estar las "compuertas" cerradas, no hay ningún resultado que llegue a Res, por lo que sería lo mismo a que estén desconectadas.
Rojo	En caso de que más de una compuerta estuviera "abierta" y los valores de entrada fueran diferentes, se produciría un error, por lo que a Res le llegarían cables de color rojo.

### 1.3 Enunciar la regla

Solo se permitirá que haya más de una compuerta abierta si los valores de entrada de estas son iguales entre sí

### 1.4 Explicar cuáles son y por qué

Se interpreta como basura las combinaciones donde distintos valores de entrada, o sea 1 y 0, pasan por compuertas abiertas diferentes, causando un error en el circuito

## 2 Transferencia entre registros

### 2.1 Detallar entradas y salidas

- clk
  - Señal de reloj: controla el momento en que se escriben los valores en los registros (flanco de subida).
  - Entrada de control.
- Force\_Input
  - Se usa para cargar valores manualmente a los registros.
- en\_Force\_Input
  - Controla un buffer: si es 1, se selecciona el valor de Force\_Input; si es 0, se selecciona la salida de uno de los registros activados.
  - Entrada de control.
- w
  - Señal de escritura: si es 1 al momento del flanco de subida del clk, el valor presente en la entrada se guarda en el registro.
  - Entrada de control.
- en\_out
  - Habilita la salida del valor del registro al bus compartido.
  - Entrada de control.

## 2.2 Secuencia de señales

Paso	Señal	Valor	Acción
1	Force_Input	1	Se coloca el valor
2	en_Force_Input	1	Se selecciona Force_Input como fuente
3	w (R1)	1	Se habilita la escritura en R1
4	clk	↑ (o 1)	Se carga el valor 1 en el registro R1
5	w (R1)	0	Finalizo la escritura

## 2.3 Secuencia de señales

Paso	Señal	Valor	Acción
1	Force_Input	1	Se coloca el valor
2	en_Force_Input	1	Se selecciona Force_Input como fuente
3	w(R0)	1	Se habilita la escritura en R0
4	clk	↑ (o 1)	Se carga el valor 1 en el registro R0
5	w(R0)	0	Finalizo la escritura
6	en_Force_Input	0	Desahabilito la entrada Force_Input
7	en_out(R0)	1	Deshabilito la salida de R0
8	w(R1)	1	Deshabilito la escritura en R1
9	clk	↑ (o 1)	Transfiero el valor de R0 a R1
10	en_out(R0)	0	Desactivo la salida de R0
11	w(R1)	0	Finalizo la escritura en R1
12	en_out(R2)	1	Habilito la salida de R2
13	w(R0)	1	Habilito la escritura en R0
14	clk	↑ (o 1)	Transfiero el valor de R2 a R0
15	en_out(R2)	0	Desactivo la salida de R2
16	w(R0)	0	Finalizo la escritura en R0
17	en_out(R1)	1	Habilito la salida de R1
18	w(R2)	1	Habilito la escritura en R2
19	clk	↑ (o 1)	Transfiero el valor de R1 a R2
20	en_out(R1)	0	Desactivo la salida de R1
21	w(R2)	0	Finalizo la escritura en R2

### 3 Máquina de 4 registros con suma y resta


#### 3.1 Detallar entradas y salidas

- Entradas de datos
  - Force\_Input: valor forzado manualmente (de forma externa)
  - Reg0\_output  $\wedge$  Reg1\_output: salidas de los registros conectadas al bus de datos
- Entradas de control
  - RegX\_write: habilita la escritura en el registro X
  - RegX\_enableOut: habilita que el contenido del registro X sea puesto en el bus
  - en\_Force\_Input: habilita que Force\_Input envíe su valor al bus
  - ALU\_A\_Write  $\wedge$  ALU\_B\_Write: seleccionan los operandos A, B para la ALU
  - OP: código de operación de la ALU
  - ALU\_enableOut: activa la salida de la ALU al bus
  - clk: "pulso" de reloj para registrar el valor
- Salidas
  - ALU\_regs: módulo que devuelve el resultado de la ALU
  - Flags N, Z, V, C
  - Salidas individuales de cada registro

### 3.2 Detallar el contenido de cada display

Cada display conectado a la salida de un registro o componente devuelve el contenido del bus de datos:

Display	Contenido	Descripción
0	R0	Valor en complemento a 2, 4 bits
1	R1	Valor en complemento a 2, 4 bits
2	R2	Valor en complemento a 2, 4 bits
3	R3	Valor en complemento a 2, 4 bits
4	Force.Input	Valor del Force.Input en hexadecimal
5	Entrada A de la ALU	Operando A de la ALU
6	Entrada B de la ALU	Operando B de la ALU
7	Salida de la ALU	Resultado actual de la operación en hexadecimal

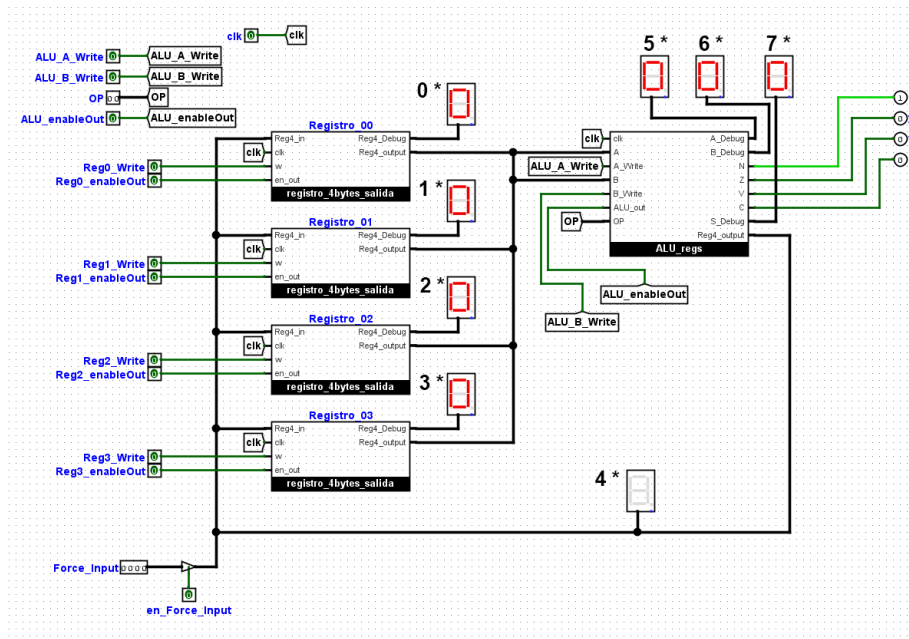

Referencia utilizada en la tabla de displays

### 3.3 Secuencia de señales

Paso	Señal	Valor	Acción
1	Force_Input	0100	Se coloca el valor 4
2	en_Force_Input	1	Se selecciona Force_Input como fuente
3	Reg2_Write	1	Se habilita la escritura en R2
4	clk	$\uparrow$ (o 1)	Se carga el valor 4 en el registro R2
5	en_Force_Input	0	Deshabilito la salida de Force_Input
6	Reg2_Write	0	Deshabilito la escritura en R2
7	clk	0	Se reinicia el reloj

Carga de 4 en el registro R2

Paso	Señal	Valor	Acción
1	Force_Input	1101	Se coloca el valor -3
2	en_Force_Input	1	Se selecciona Force_Input como fuente
3	Reg3_Write	1	Se habilita la escritura en R3
4	clk	$\uparrow$ (o 1)	Se carga el valor -3 en el registro R3
5	en_Force_Input	0	Deshabilito la salida de Force_Input
6	Reg3_Write	0	Deshabilito la escritura en R3
7	clk	0	Se reinicia el reloj

Carga de -3 en el registro R3

### 3.4 Completar la siguiente tabla

Valor inicial	Res $OP_1$	Flags	Res $OP_2$	Flags
(4, 0)	4 ( $\vee$ )	N=0, Z=0, V=0, C=0	4 (-)	N=0, Z=0, V=0, C=0
(7, -1)	8 (-)	N=0, Z=1, V=1, C=1	7 ( $\wedge$ )	N=0, Z=0, V=0, C=0
(-8, -2)	6 (+)	N=0, Z=0, V=0, C=1	A (-)	N=1, Z=0, V=0, C=1
(8, -9)	-	-	-	-

El caso (8, -9) se excede el rango representable en 4 bits con complemento a 2, el cual es de -8 a +7, por lo tanto no puede ser representado correctamente.

Para uso del docente:

1	2	3

- Nombre y Apellido:
- Nombre y Apellido:
- Nombre y Apellido: