

# **Defensa de Talleres 1 y 2**

Organización del Computador 1

Grupo 24: `NullPointerException`

Primer cuatrimestre 2025


# 1 Taller 1

## 1.1 Idea general

Implementación de una **ALU de 4 bits** que suma, resta y evalúa ciertas condiciones y sus componentes: sumadores, comparador, incrementador e inversor. Se verifican los resultados finales con flags de acuerdo a lo devuelto y en las tablas se puede ver la diferencia en la interpretación de diferentes operaciones según sea sin signo ó complemento a 2.
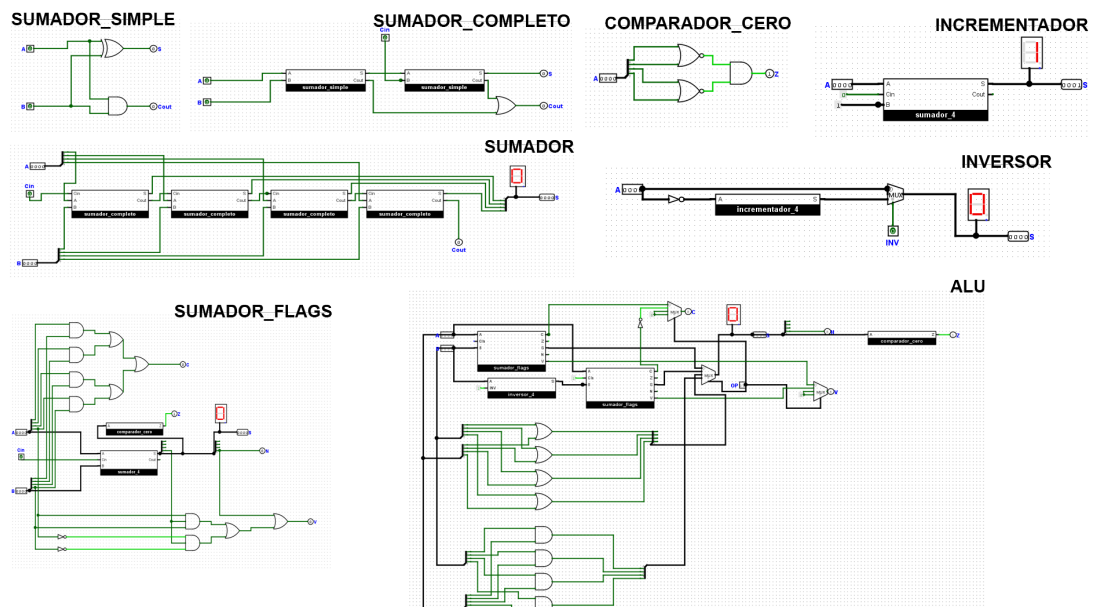
## 1.2 Componentes

- **Sumador simple:** implementa una suma de un bit sin carry de entrada
- **Sumador completo:** agrega el carry de entrada y salida, para poder usarse "en cadena"
- **Sumador de 4 bits:**
  - Cuatro sumadores completos conectados en cadena, suma números de 4 bits.
  - Se verifican overflow (V) y carry\_out (C), obteniendo los resultados esperados para suma sin y con signo (complemento a 2)
- **Comparador\_cero:** detecta si el resultado de una operación es cero
- **Incrementador:** Suma 1 a un input
- **Inversor:** si  $INV = 0$  devuelve el input original, si  $INV = 1$  devuelve la operación  $A + (\neg B + 1)$ . Todo esto es realizado con un *multiplexor*
- **Sumador flags:** Se valida una suma con 4 flags, de acuerdo al resultado.  $Z$  indica  $res = 0$ ,  $C$  indica si la suma produjo carry,  $V$  indica si la suma produjo (complemento a 2) overflow,  $N$  indica si la suma produjo (complemento a 2) un negativo
- **ALU:** En AND y OR;  $C = 0$ ,  $V = 0$ 
  - Suma (OP 00): operación normal de suma con 2 inputs
  - Resta (OP 01): se realiza la operación  $A - B \equiv A + (\neg B + 1)$ . El C (que debe devolver el *borrow*) se invierte ya que  $Borrow \equiv \neg Carry$  en complemento a 2
  - AND (OP 10): se realiza un AND bit a bit
  - OR (OP 11): se realiza un OR bit a bit



Circuitos realizados en el taller 1

## 2 Taller 2

### 2.1 Idea general




Idea similar al Taller 1 de implementación de un ALU para operaciones básicas, pero agregando más cosas. El objetivo fue evaluar el funcionamiento y la interacción entre registros, señales de control y las operaciones de la ALU, el manejo de *flujo de datos*.

### 2.2 Componentes

- **registro\_salida\_restringida:** Recibe una señal de entrada (*reg\_in*), una señal de escritura (*w*) que permite la escritura del valor cuando hay flanco de subida de *clk* y una señal de habilitación de salida (*en\_out*). Se controla cuándo se guarda un valor y cuándo se lo devuelve.
- **registro\_4bytes\_salida:** Recibe un dato de 4 bits y separa bit a bit, guardando el valor si  $clk = \uparrow$  (ó 1) y  $w = 1$ . *clk* y *w* son señales de control comunes a todos los bits. El valor del bus es devuelto ( $Reg4\_output \iff en\_out = 1$ )
- **ALU\_regs:** Recibe 2 registros para operandos A y B, cada uno controlado por su A\_write y B\_write. Se define qué operación es devuelto y almacenado según el valor en *OP*.
- **ej\_02:** Recibe 3 registros (R0 a R2). Se carga un valor a un registro y luego se transfiere entre registros a través de un bus de datos compartido, utilizando señales de control (y *clk*).
  - **Force\_Input:** Se pasa un input para iniciar el pasaje de datos
  - **en\_Force\_Input:** Habilita que se tome el valor de Force\_Input o desde la salida de un registro random ("enable force input").
  - **clk:** Habilita la escritura en el flanco de subida ( $\uparrow$  ó 1)
  - **w:** Habilita la escritura en cada reg
  - **en\_out:** Habilita que el valor del registro se mande al bus
- **ej\_03:** Recibe 4 registros (R0 a R3).

Todos los items anteriores (del ej\_02) son válidos y podrían ir acá. Abajo enumero los que no describí antes

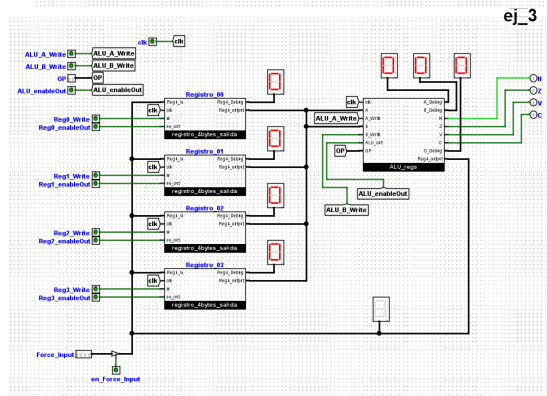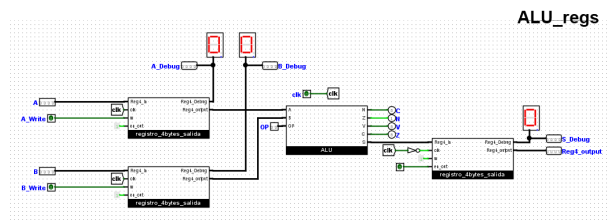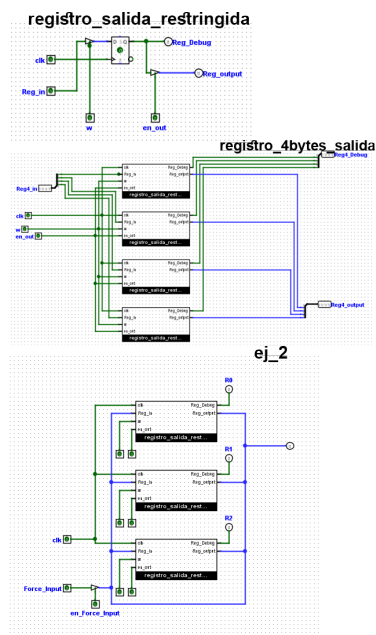- **RegX\_write:** Habilita escritura
- **RegX\_EnableOut** Habilita la salida al bus
- **ALU\_A\_Write y ALU\_B\_Write:** Valor de los regs A y B
- **OP:** Código para seleccionar la operación
- **ALU\_EnableOut:** Habilita la salida del res del ALU al bus
- **Acá entra en juego la importancia del  $\neg clk$  descripta en el punto de la teoría**



Circuitos realizados en el taller 2